

Mamy funkcję:

$$f_1 = \{2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15\}$$


rysujemy tablice, uzupełniamy i sklejamy:

$x_1 x_2 \setminus x_3 x_4$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

W wyniku sklejania otrzymujemy zapis:

$$x_1 x_2 \bar{x}_3 + x_3 x_4 + x_3 \bar{x}_4$$

i rysujemy schemacik:

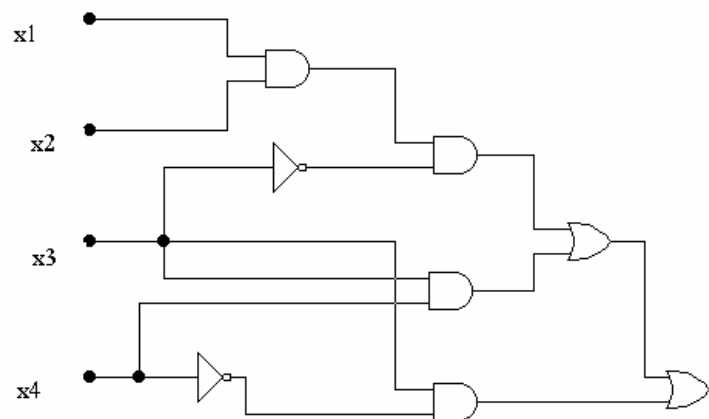

Ktoś mi powie czy wszystko jest tak jak ma być ??